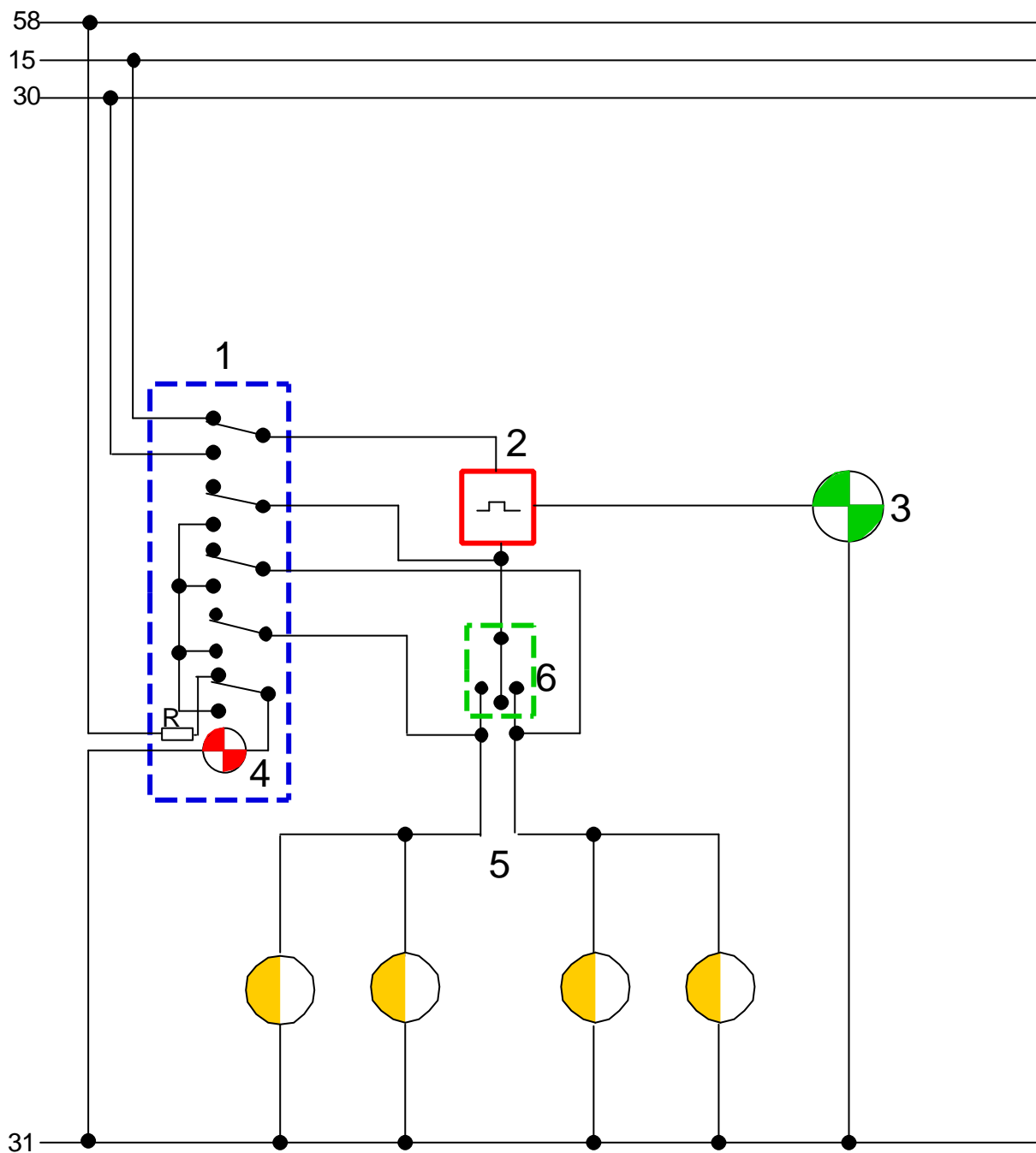


***Les incontournables
en
électricité
automobile***

***Clignotant et feux
de détresse***

Par Claude JALLET

Circuit d'indicateur de direction et feux de détresse



- 1 – Interrupteur de feux de détresse
- 2 – Centrale clignotante
- 3 – Voyant de clignotant
- 4 – Voyant de feux de détresse et éclairage interrupteur
- 5 – Clignotants
- 6 – Interrupteur de clignotants